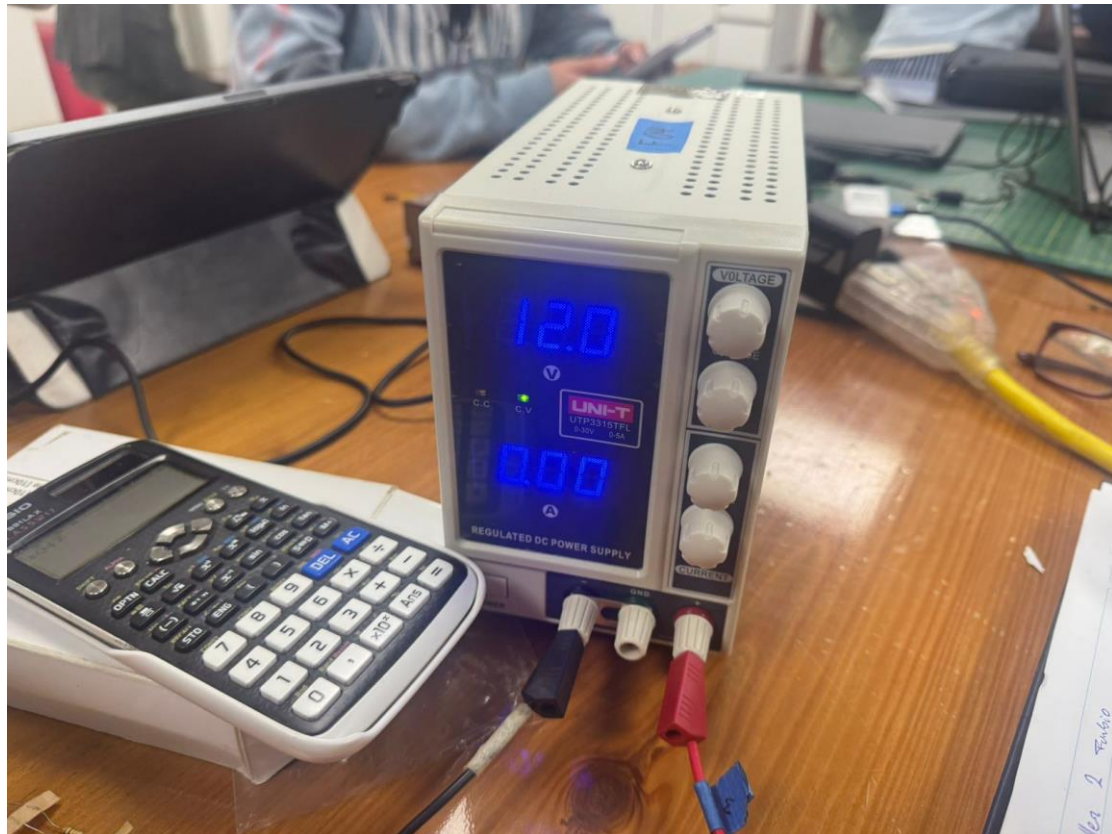



CALCULOS:

$$\begin{aligned}V_{in} &= 12V \\V_{out} &= 1,1V \\ \frac{1,1}{12} &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ \frac{1,1}{12} R_1 + \frac{1,1}{12} R_2 &= R_2 \\ 0,1 R_1 &= R_2 \\ \rightarrow R_1 &= 100K \quad | \quad R_2 = 10K\end{aligned}$$

VOLTAJE DE ENTRADA:



VOLTAJE DE SALIDA:

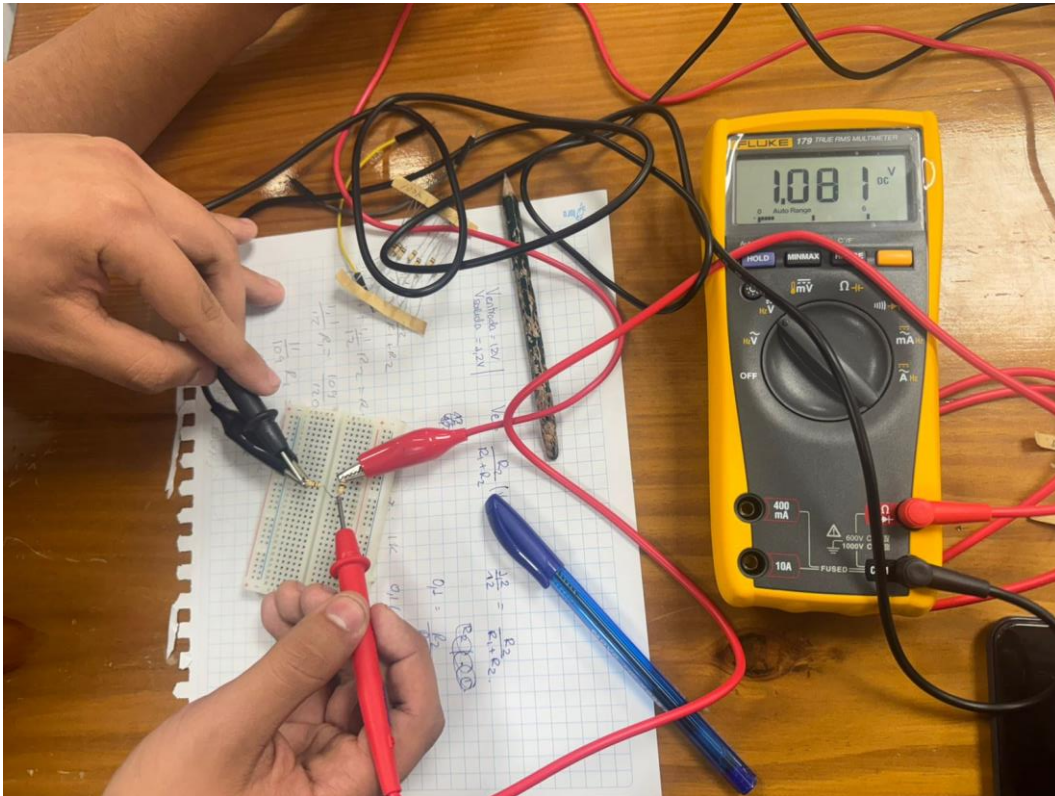

CIRCUITO:

